# 微机原理实验五 8255 控制交通灯实验

2021/12/08


#### 一、实验目的

- 1. 了解8255 芯片的工作原理,熟悉其初始化编程方法以及输入、输出程序设计技巧。学会使用8255 并行接口芯片实现各种控制功能,如本实验(控制交通灯)等。
- 2. 熟悉8255 内部结构和与8086 的接口逻辑, 熟悉8255 芯片的3 种工作方式以及控制字格式。
- 3. 认真预习本节实验内容,尝试自行编写程序,填写实验报告。

#### 二、实验内容

- 1. 编写程序: 使用8255 的PA0······2、PA4······6控制LED 指示灯,实现一个十字路口的交通灯功能。
- 将JP27(K1.....K8)连接JP23(PA0.....PA7),将JP24(PC0.....PC7)连JP18
   (LED1.....LED8)开关K1K2K3设定PC口的位控位,K4为该位置位复位控制位。
- 3. 连接线路验证8255 的功能,熟悉它的使用方法。

## 三、实验原理图

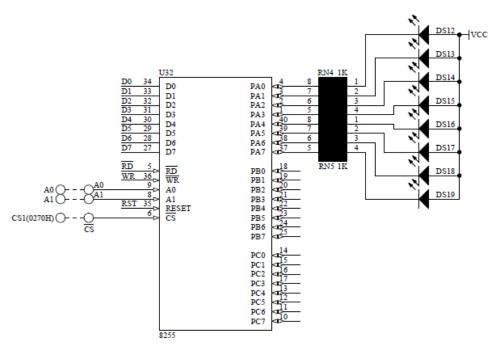

## 四、实验步骤

1、连线说明:

实验1 接线

D3 ⊠: CS、AO、A1 —— A3 ⊠: CS1、AO、A1

D3 ⊠: JP23 (PA □) — F4 ⊠: JP18

实验2 接线

D3 ⊠: CS、A0、A1 —— A3 ⊠: CS1、A0、A1

D3 ⊠: JP23 (PA □) — F4 ⊠: JP27

D3 ⊠: JP24 (PC □) — F4 ⊠: JP18

2、观察实验结果,是否能看到模拟的交通灯控制过程。

## 五、画出程序流程图编写并调试程序

### 六、实验扩展及思考

1. 绘制本实验的详细实验电路图原理图。

#### 程序

```
COM_ADD EQU 0273H
PA ADD EQU 0270H
PB ADD EQU 0271H
PC ADD EQU 0272H
STACK SEGMENT STACK
   DW 100 DUP(?)
                                 ;定义 100 个字空间
_STACK ENDS
_DATA SEGMENT WORD PUBLIC 'DATA'
   LED Data DB 10111110B
                                 ;东西绿灯,南北红灯
  DB 10111111B
                                 ;东西绿灯闪烁,南北红灯
                                 :东西黄灯亮,南北红灯
  DB 10111101B
  DB 11101011B
                                 ;东西红灯,南北绿灯
  DB 11111011B
                                 ;东西红灯,南北绿灯闪烁
  DB 11011011B
                                 ;东西红灯,南北黄灯亮
_DATA ENDS
CODE SEGMENT
START PROC NEAR
  ASSUME CS:CODE, DS: DATA, SS: STACK
  MOV AX,_DATA
                                 ;AX <- 数据段基地址 DATA
  MOV DS, AX
                                 ;DS <- 数据段基地址
  NOP
  MOV DX, COM_ADD
                                 ;DX <- 控制字寄存器地址
  MOV AL,80H
                                 ; PA、PB、PC 为基本输出模式
                                 ;写入控制字
  OUT DX, AL
                                 ;灯全熄灭
  MOV DX, PA ADD
  MOV AL, 0FFH
                                 :指示 A 端口开关状态
  OUT DX,AL
                                 ;BX <- 交通灯状态表首地址
  LEA BX, LED_Data
START1:
  MOV AL,0
                                 ;东西绿灯南北红灯的位移量
  XLAT
  OUT DX,AL
                                 ;东西绿灯,南北红灯
   CALL DL5S
                                 ;延时 5s
  MOV CX,6
                                 ;循环6次
START2:
                                 ;东西绿灯闪烁南北红灯的位移量
  MOV AL,1
  XLAT
  OUT DX,AL
                                 ;东西绿灯闪烁,南北红灯
  CALL DL500ms
                                 ;延时 500ms
                                 :东西绿灯南北红灯的位移量
  MOV AL,0
  XLAT
  OUT DX,AL
                                 :东西绿灯南北红灯
```

CALL DL500ms	;延时 500ms
LOOP START2	;循环 6 次,闪烁 6s
MOV AL,2	;东西黄灯亮,南北红灯
XLAT	
OUT DX,AL	;AL <- BX+AL
CALL DL3S	;延时 3s
MOV AL,3	;东西红灯,南北绿灯
XLAT	
OUT DX,AL	77 11.4
CALL DL5S	;延时 5s
MOV CX,6	;循环 6 次
START3:	
MOV AL,4	;东西红灯,南北绿灯闪烁
XLAT	
OUT DX,AL	
CALL DL500ms	
MOV AL,3	
XLAT	
OUT DX,AL	
CALL DL500ms	
LOOP START3	
MOV AL,5 ; 东西红灯,南北黄灯亮	
XLAT	
OUT DX,AL CALL DL3S	
JMP START1	77.1.500
DL500ms PROC NEAR	;延时 500ms
PUSH CX	;外循环次数入栈保护
MOV CX,60000	;内循环次数 CX=60000
DL500ms1:	
LOOP DL500ms1	;循环 60000 次
POP CX	
RET	;返回
DL500ms ENDP	
DL3S PROC NEAR	
PUSH CX	;外循环次数入栈保护
MOV CX,6	;内循环次数 CX=6
DL3S1:	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
CALL DL500ms	;延时 500ms
LOOP DL3S1	;循环 6 次, 3000ms
POP CX	, ME - 1 O 1/C , 3000 MIS
RET	
ENDP	
DL5S PROC NEAR	

PUSH CX

MOV CX,10

DL5S1:

CALL DL500ms

LOOP DL5S1

POP CX

RET

ENDP

START ENDP

CODE ENDS

END START

# 实验电路图

